

디지털회로개론 HW2

학번: 20171273

이름: 심현우

4. For each of the following, find all minimum SOP expressions. (If there is more than one solution, the number of solutions is given in parentheses.) Please write all solutions.

(d) $f(a, b, c, d) = \sum m(5, 7, 9, 11, 13, 14) + \sum d(2, 6, 10, 12, 15)$ (4 solutions)

cd \ ab	00	01	11	10
00	↵	↵	X	↵
01	↵	1	1	1
11	↵	1	X	1
10	X	X	1	X

i) E.P.I: 하얀색 (bd), 노란색 (ad)

ii) 나머지 1인 minterm 13을 제외하고는 고려하면 됨. minterm 13의 prime implicant은 빨간색으로 cd' , bc , ab 또는 ac 이다.

그러나

$$\left\{ \begin{array}{l} bd + ad + cd' \\ bd + ad + bc \\ bd + ad + ab \\ bd + ad + ac \end{array} \right.$$

4가지이다.

5. For each of the following functions, find all of the minimum SOP expressions and all of the minimum POS expressions. Please write all solutions.

(f) $f(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 4, 6, 10, 14) + \sum d(5, 7, 8, 9, 11, 12, 15)$ (13 SOP & 3 POS solutions)

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1	X	X
01	1	X	0	X
11	0	X	X	X
10	0	1	1	1

i) SOP

① EPI X.

② 두개의 1끼리 짝지 : minterm 0, 1.

$\Rightarrow PI: a'c', b'c'$

③ $a'c'$ 먼저.

1) $m_6, m_{14} PI: bc, bd'$

또는 $m_{10} PI: ab', ac, ad'$

$$\therefore \begin{cases} 1 & a'c' + bc + ab' \\ 2 & a'c' + bc + ac \\ 3 & a'c' + bc + ad' \\ 4 & a'c' + bd' + ab' \\ 5 & a'c' + bd' + ac \\ 6 & a'c' + bd' + ad' \end{cases}$$

2) $m_{10}, m_{14} PI: ac, ad'$

$m_6 PI: a'b$

$\therefore \begin{cases} 7 & a'c' + ac + a'b \\ 8 & a'c' + ad' + a'b \end{cases}$

④ $b'c'$

1) $m_6, m_{14} PI: bd'$

또는 $m_{10} PI: ab', ac, ad'$

$\therefore \begin{cases} 9 & b'c' + bd' + ab' \\ 10 & b'c' + bd' + ac \\ 11 & b'c' + bd' + ad' \end{cases}$

2) $m_{10}, m_{14} PI: ac, ad'$

또는 $m_6 PI: a'b$

$\therefore \begin{cases} 12 & b'c' + ac + a'b \\ 13 & b'c' + ad' + a'b \end{cases}$

ii) POS

① EPI: $a'b'c$

② 13 포함하는 PI: bd, ad, ac'

$\therefore f' = \begin{cases} 5 & a'b'c + bd \\ & a'b'c + ad \\ & a'b'c + ac' \end{cases}$

$f = \begin{cases} 1 & (a+b+c')(b'+d') \\ 2 & (a+b+c')(a'+d') \\ 3 & (a+b+c')(a'+c) \end{cases}$

7. Find a minimum two-level circuit (corresponding to SOP expressions) using AND and one OR gate per function for each of the following sets of functions.

(c)

$$f(a, b, c, d) = \sum m(1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15)$$

$$g(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 2, 8, 10, 11, 12, 15)$$

f

9 gates, 28 inputs

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	0	0	1	1

g

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	0	0	1

f와 g의 가능한 term : 보라색.

나머지 : implicant

$$\left\{ \begin{array}{l} f: acd + abc'd' + a'b'cd + a'bc' + acd' + a'b'cd \\ g: acd + abc'd' + a'b'cd + b'd' \end{array} \right.$$

6. For the following function, f , find all four minimum SOP expressions and all four minimum POS expressions.

$yz \setminus wx$	00	01	11	10
00	X	0	1	0
01	X	1	1	0
11	X	0	X	1
10	X	0	X	0

yz is row & wx is column

i) SOP.

① EPI: wx .

② m_5 PI: $w'y'z, xy'z$

m_{11} PI: $wyz, x'yz$

$$\therefore \begin{cases} 1 & wx + w'y'z + wyz \\ 2 & wx + w'y'z + x'y'z \\ 3 & wx + xy'z + wyz \\ 4 & wx + xy'z + x'yz \end{cases}$$

ii) POS

① EPI: $w'z', x'y'$

② 1 포함하는 PI: $w'y, xy$

③ 0 포함하는 PI: $x'z', yz'$

$$\therefore f' = \begin{cases} 1 & w'z' + x'y' + w'y + x'z' \\ 2 & w'z' + x'y' + w'y + yz' \\ 3 & w'z' + x'y' + xy + x'z' \\ 4 & w'z' + x'y' + xy + yz' \end{cases}$$

$$f = \begin{cases} 1 & (w+z)(x+y)(w+y')(x+z) \\ 2 & (w+z)(x+y)(w+y')(y'+z) \\ 3 & (w+z)(x+y)(x+y')(x+z) \\ 4 & (w+z)(x+y)(x+y')(y'+z) \end{cases}$$

7. For the following five-variable problem, find both minimum SOP expressions.

	0			
	A			
DE \ BC	00	01	11	10
00	1		1	
01	1	1		
11	1			
10	1			

	1			
DE \ BC	00	01	11	10
00			1	
01		1	1	
11		1	1	1
10				1

DE is row & BC is column

① EPI: $A'B'C'$, ACE , $ABC'D$, $BCD'E'$

m_5 PI: $A'B'D'E$, $B'CD'E$

$$f = \begin{cases} 1 & A'B'C' + ACE + ABC'D + BCD'E' + A'B'D'E \\ 2 & A'B'D + ACE + ABC'D + BCD'E' + B'CD'E \end{cases}$$